

國立高雄科技大學電子工程系(第一校區)

115學年度四技甄選入學【術科口試】範例

試題範例:請說明以下 IC 與電路工作原理。

